

AND

$S = A \cdot B$

OR

$S = A + B$

NAND

$S = \overline{A \cdot B}$

NOR

$S = \overline{A + B}$

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0

XOR (ou-exclusivo)

$S = A \oplus B$

XNOR (coincidência)

$S = \overline{A \oplus B}$

NOT (inversor)

$S = \overline{A}$

BUFFER

$S = A$

a bolha ◊ na saída inverte: NAND é AND+bolha, NOR é OR+bolha, XNOR é XOR+bolha. Bolha na entrada inverte aquele sinal antes de ele entrar na porta.

2. Fios, junções e barramentos




meio somador

somador completo

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

6. O que torna um circuito sequencial

 


Só aqui aparecem o *clock* (diz *quando* a saída pode mudar) e as entradas assíncronas *Preset/Clear* (mudam a saída sem esperar o *clock*).

9. Registradores e contadores




Azul claro = memória, em toda figura da disciplina. O registrador de deslocamento é a mesma caixa, com entrada serial de um lado e *n* saídas paralelas do outro.

7. Latch — sensível a nível

 


Com o nível de habilitação ativo o *latch* segue a entrada — inclusive o ruído. Com NAND tudo se inverte: entradas $\bar{S}$ e $\bar{R}$, ativas em 0, e a combinação proibida passa a ser 00.

10. Memórias RAM e ROM

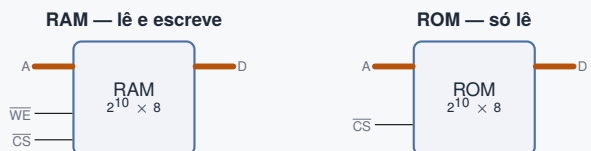


Capacidade = $2^{\text{bits de endereço}} \times \text{largura da palavra}$. **A** = endereço, **D** = dados (bidirecional na RAM). Barra em cima ($\bar{WE}$, $\bar{CS}$) = **ativa em 0**.

11. Cronogramas (timing diagrams)

 

O tempo corre da esquerda para a direita; um degrau é uma transição. A tracejada marca a **borda ativa** — só ali a saída de um *flip-flop* muda. Barramento: duas linhas cruzando a cada troca de valor; o hachurado é *don't care*.

8. Flip-flop — disparado por borda

 

JK	Q_{n+1}	D	Q_{n+1}	T	Q_{n+1}
0 0	Q_n (mantém)	0 0	0	0	Q_n
0 1	0	1 1	1	1	$\bar{Q}_n$
1 0	1				
1 1	$\bar{Q}_n$ (inverte)				

A **cunha** no *clock* é o que distingue *flip-flop* de *latch*. $\bar{PR}$ e $\bar{CLR}$ são assíncronas e não podem valer 0 ao mesmo tempo. T = JK com J = K; D = JK com K = $\bar{J}$.

12. Do símbolo ao Logisim — onde achar cada componente

AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR → Gates · ... Gate. *Number of Inputs, Data Bits, Gate Size, Negate* por entrada (é a bolha).
NOT, BUFFER, tri-state → Gates · NOT Gate, Buffer, Controlled Buffer/Inverter. *Data Bits, Control Line*.
Pino de entrada / de saída → Wiring · Pin. *Output?* (não = entrada), *Data Bits, Label*.
Constante, V_{CC} , GND → Wiring · Constant, Power, Ground. *Value, Data Bits*.
Clock → Wiring · Clock. *High/Low Duration*; similar com Ctrl+K ou Ctrl+T.
Túnel → Wiring · Tunnel. *Label* — mesmo rótulo, mesmo nó.
Splitter e barra de bits → Wiring · Splitter. *Fan Out, Bit Width In*, distribuição dos bits.
Pull-up/down, sonda de valor → Wiring · Pull Resistor (*Pull Direction*), Probe (*Radix*).
LED, botão, display → Input/Output · LED, Button, Hex Digit Display. *Cor, Active On High*.
MUX, DEMUX → Plexers · Multiplexer, Demultiplexer. *Select Bits, Data Bits, Include Enable?*

Decodificador, codificador → Plexers · Decoder, Priority Encoder. O codificador do Logisim é de **prioridade**.
Somador de n bits, subtrator, comparador, deslocador → Arithmetic · Adder, Subtractor, Comparator, Shifter. O Adder já traz C_{in} e C_{out} .
Flip-flop SR, D, T, JK → Memory · S-R/D/T/J-K Flip-Flop. *Trigger: rising/falling edge; Preset e Clear* nos cantos.
Registrador, contador, deslocamento → Memory · Register, Counter, Shift Register. *Trigger, Maximum Value* (o módulo), *Number of Stages*.
RAM, ROM → Memory · RAM, ROM. *Address Bit Width, Data Bit Width*; conteúdo pelo Poke Tool.
Meio somador e somador completo → *não existem prontos* — montar com XOR + AND, como no quadro 5.
Latch RS e D → *não existem prontos* — montar com NAND/NOR (quadro 7); o Logisim só traz *flip-flops* de borda.
ULA → *não existe pronta* — montar com Adder + portas + Multiplexer escolhendo a operação.
Cronograma → menu *Simulate · Logging* escolhe os sinais e exporta; o Logisim Evolution tem *Chronogram*.